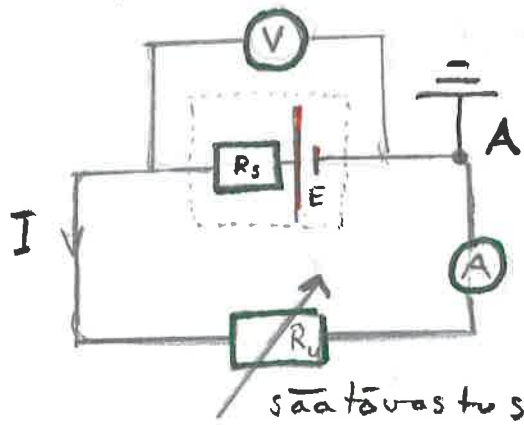



LÄHDEJÄNNITE



R_s = jännitelähteen
sisäinen resistanssi

R_u = ulkoinen
resistanssi

POTENTIAALIKÄYRÄ

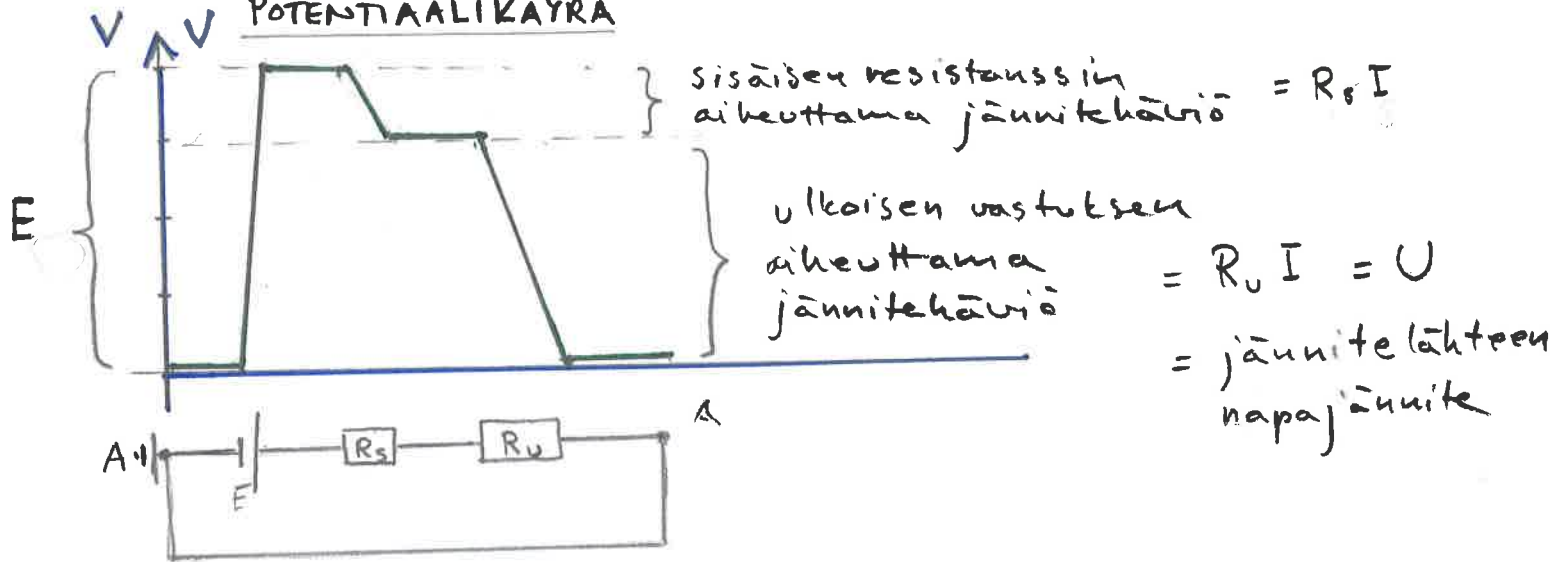

E = lähdejännite

$$\text{KII)} \quad E - R_s I - \overbrace{R_u I}^U = 0$$

$$U = E - R_s I$$

Esim.

Mitataan napajännitettä virran muuttuessa ... edellisen kytkennän tapauksessa...

I/A	U/V