
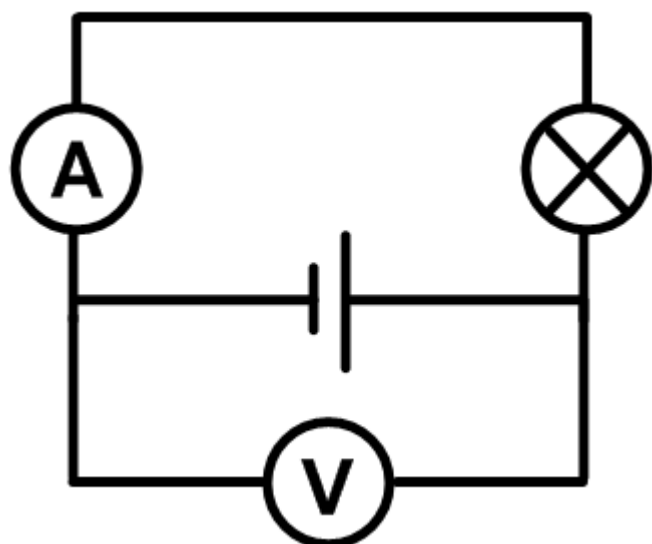


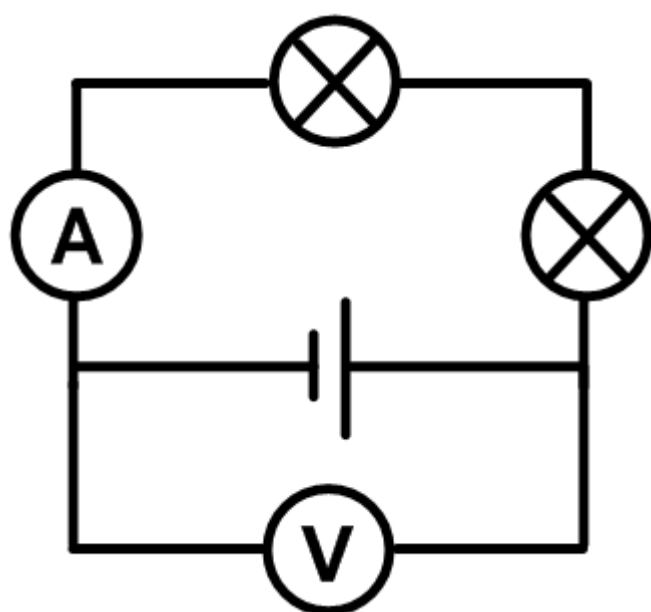

$$I = 1 \text{ A}$$


$$U = 10 \text{ V}$$

MALLIKYTKENTÄ – Kaikki lamput ja paristot ovat keskenään samanlaisia.




$$I =$$

$$U =$$

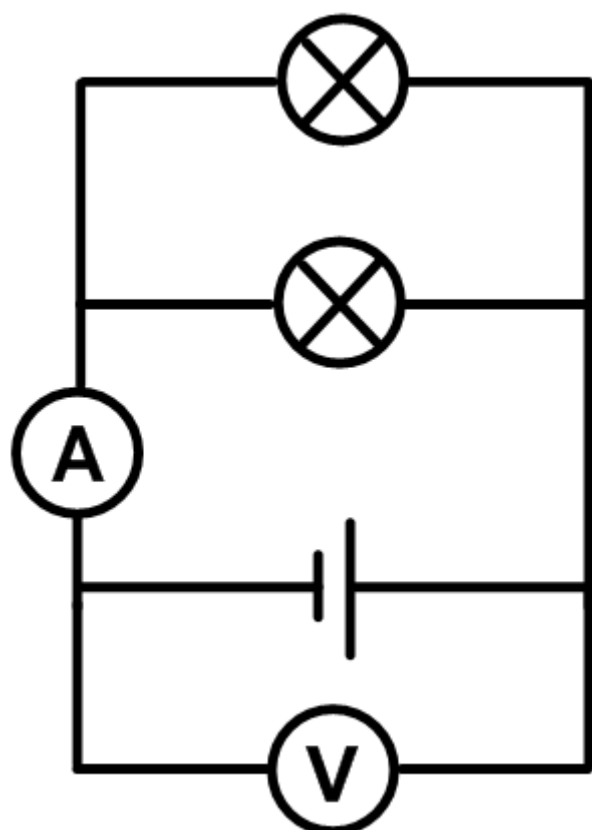


$$I =$$

$$U =$$

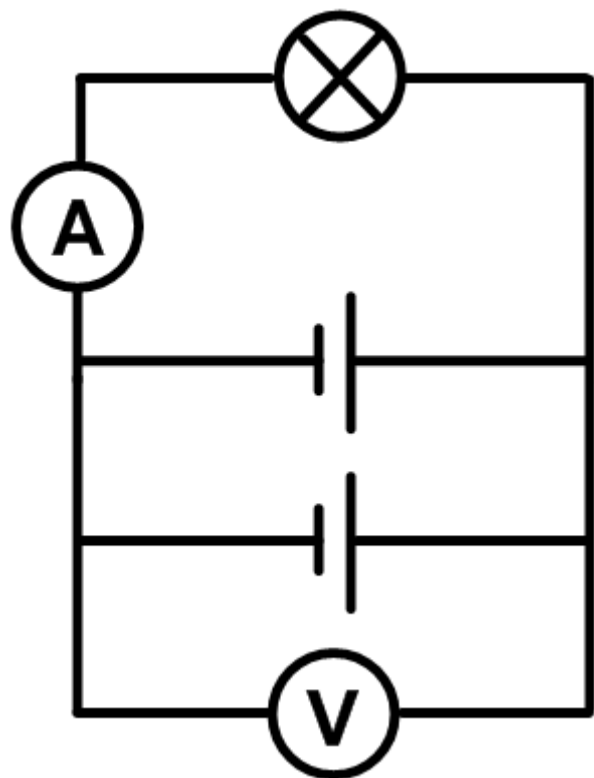


I =

U =

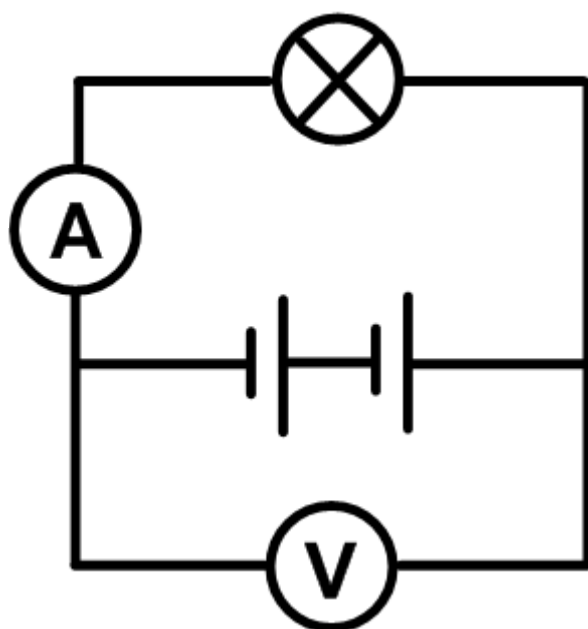


I =

U =

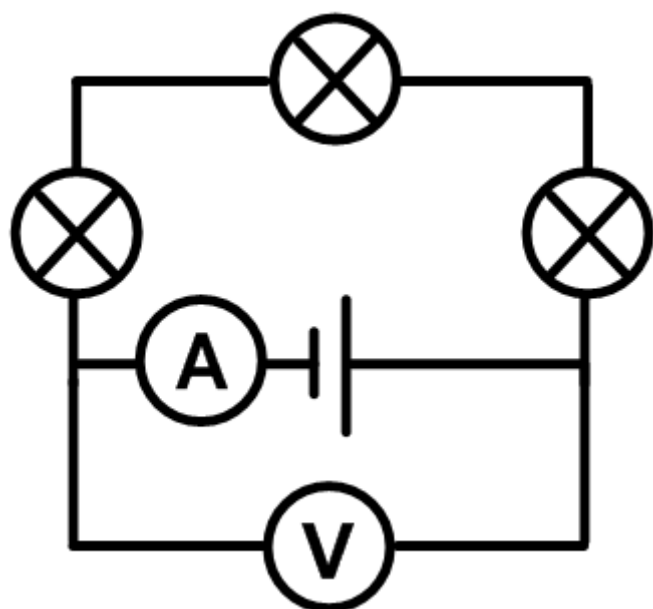


I =

U =

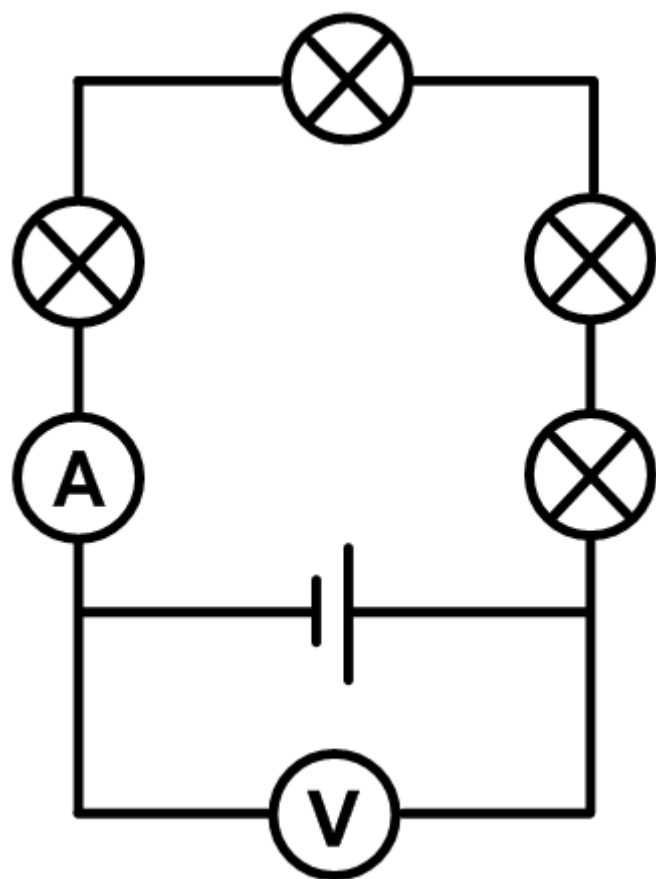

$I =$

$U =$

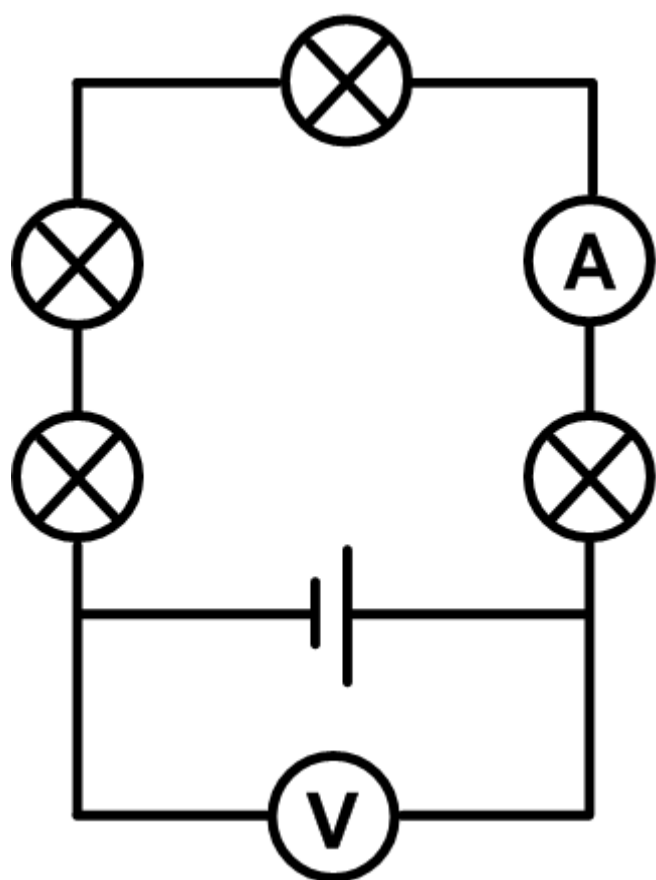

$I =$

$U =$