

6.15 a) $I_1 = I_3$ (samo žolito \rightarrow samo seirto)

b) $I_3 > I_5$

c) ei

d) ei

e) sähkövirta kulkee kytkennässä myötäpäivään (+ nousesta -maahan)