

15.3


$$U = 4,5 \text{ V} \quad I = 20 \text{ mA}$$

Kysy: valmiön ledin kytkentämuoto

$$U_L = 2,1 \text{ V}$$

$$\Rightarrow U_R = U - U_L = 4,5 \text{ V} - 2,1 \text{ V} = 2,4 \text{ V}$$
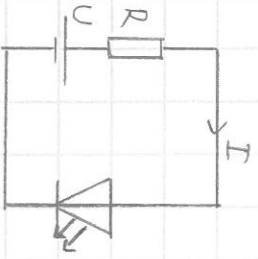
$$R = \frac{U_R}{I} = \frac{2,4 \text{ V}}{0,020 \text{ A}} = 120 \Omega$$




15.12

$$3.1 \quad U = 14,4 \text{ V}, \quad U_L = 1,7 \text{ V}, \quad I = 20,0 \text{ mA}$$

$$U_R = U - U_L = R I$$
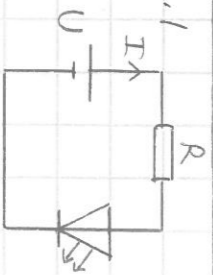
$$\Rightarrow R = \frac{U - U_L}{I} = \frac{14,4 \text{ V} - 1,7 \text{ V}}{0,020 \text{ A}} = 635 \Omega \approx 640 \Omega$$




$$3.2 \quad I = 30,0 \text{ mA}, \quad U_L = 1,7 \text{ V}, \quad R = 830 \Omega$$

$$U_{\text{max}} = U_R + U_L = R I + U_L = 830 \Omega \cdot 0,030 \text{ A} + 1,7 \text{ V} = 26,6 \text{ V} \approx 27 \text{ V}$$

$$U = 14,4 \text{ V}, \quad U_L = 1,7 \text{ V}$$

$$I_L = 20,0 \text{ mA}$$

$$I = 2 I_L = 40,0 \text{ mA}$$

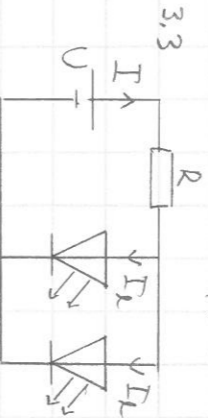

$$K2: \sum \Delta V = U - U_R - U_L = U - R I - U_L = 0$$

$$\Rightarrow R = \frac{U - U_L}{I} = \frac{14,4 \text{ V} - 1,7 \text{ V}}{0,040 \text{ A}} = 317,5 \Omega \approx 320 \Omega$$



K8.

a) Yhdensuuruiset johdalliset $\Rightarrow \vec{E}$ vakio ja V muuttuu lineaarisesti laajien välillä

$$U_{BA} = 9,0 \text{ V}, \quad r = 6,0 \text{ cm}$$

$$E = \frac{U_{BA}}{r} = \frac{9,0 \text{ V}}{0,060 \text{ m}} = 150 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

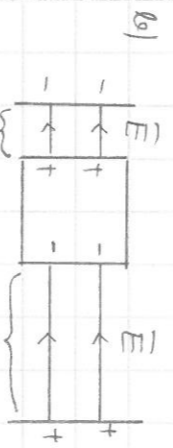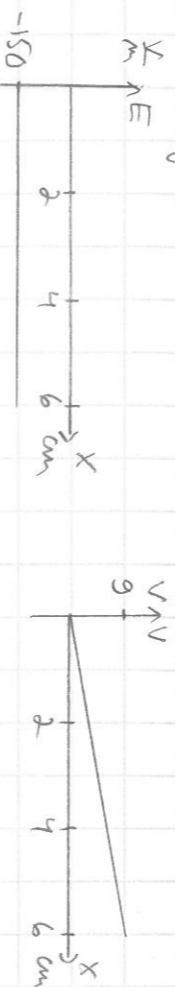
\vec{E} negatiivisen x -akselin suuntaan $\Rightarrow E = -150 \frac{\text{V}}{\text{m}}$



Sähköisen induktion taso
johdon välillä $\vec{E} = 0$ ja vakio
johdon ulkopuolella:

$$E = -\frac{U_{BA}}{x_1 + x_2} = -\frac{9,0 \text{ V}}{0,010 \text{ m} + 0,030 \text{ m}} = -225 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

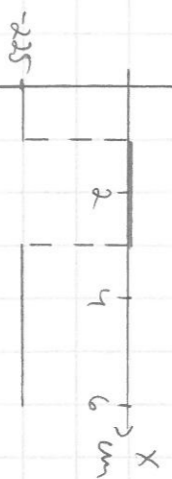Potentiaali on nollessa 0 m, 1,0 cm ja 3,0 cm... 6,0 cm
lineaarisen funktiona. $V(1,0 \text{ cm}) = 225 \frac{\text{V}}{\text{m}} \cdot 0,010 \text{ m} = 2,25 \text{ V}$



K28.

$$a) \quad C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d}$$

$$\Rightarrow A = \frac{C d}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{1,0 \cdot 10^{-9} \text{ F} \cdot 0,010 \text{ m}}{8,85419 \cdot 10^{-12} \frac{\text{F}}{\text{m}} \cdot 1,0006} \approx 1,12873 \text{ m}^2 \approx 1,1 \text{ m}^2$$

$$b) \quad \frac{C_1}{C} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r1} \frac{A}{d_1}}{\epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d}} = \frac{\epsilon_{r1} d}{\epsilon_r d_1} = \frac{6 \epsilon_r d}{\epsilon_r \cdot \frac{1}{2} d} = 6 \cdot 2 = 12$$