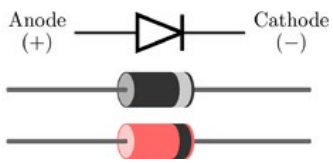


9. Ik FY Dioditutkimus Nimi: _____



Tee seuraavat kytkennät ja tutki hehkuuko lamppu.

1. Kerro miten diodi toimii

