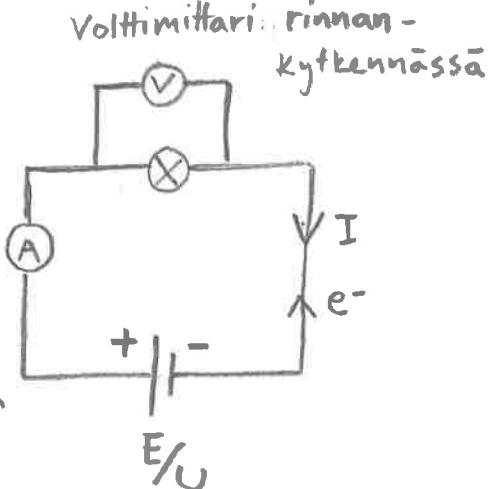


VIRTAPIIRI

Virtamittari, eli
Amperimittari
sarjaan kytkennässä



Jännitelähteen (E) virtapiiriin syntyttämä sähkö-
kenttä saa elektronit liikku-
maan kohti plusnapaa \Rightarrow
SÄHKÖVIRTA (I)

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad [I] = \frac{1C}{1s} = 1 \frac{C}{s} = 1A$$


(=ampeeri)

Lähdejännite (E) on kuormittamattoman jännite-
lähteen napojen välinen jännite.

Napajännite (U) on kuormitetun jännite-
lähteen napojen välinen jännite.

Jännitehäviö (u) kuvaa sähkölaitteen aikettamaa
potentiaalin alenemaa virtapiirissä.

Kirchhoffin I sääntö

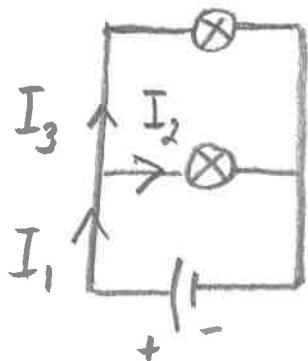

"Risteykseen" tulce yhtäpäjön
virtaa kuin siitä lähtee pois ...

$$I_1 = I_2 + I_3$$