

# Sähköteho

$$\boxed{P = U I}$$

$$[P] = VA = W \text{ (Watti)}$$

$$U = \text{jännite (V)}$$

$$I = \text{virta (A)}$$

$$U = RI$$

Joulen laki  $P = UI = RI^2$





- "Vastuksen lämpöteho"

Energia

$$E = Pt$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ kWh} &= 1000 \text{ W} \cdot 3600 \text{ s} \\ &= 3\,600\,000 \text{ J} \\ &= 3,6 \text{ MJ} \end{aligned}$$

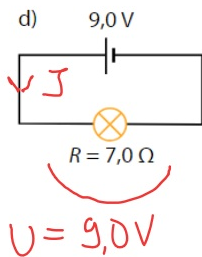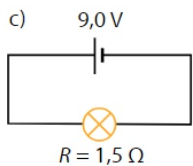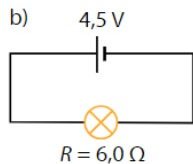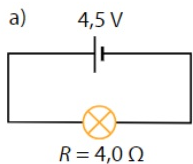10-8. Mikä hehkulampuista palaa kirkkaimmin?  
Huomaa, että lamput ovat erilaisia.



d) Sähköteho


$$P = UI = U \cdot \frac{U}{R} = \frac{U^2}{R}$$

$$U = RI$$


$$I = \frac{U}{R}$$

$$= \frac{(9,0V)^2}{7,0\Omega}$$

# Vastusten kytkennät

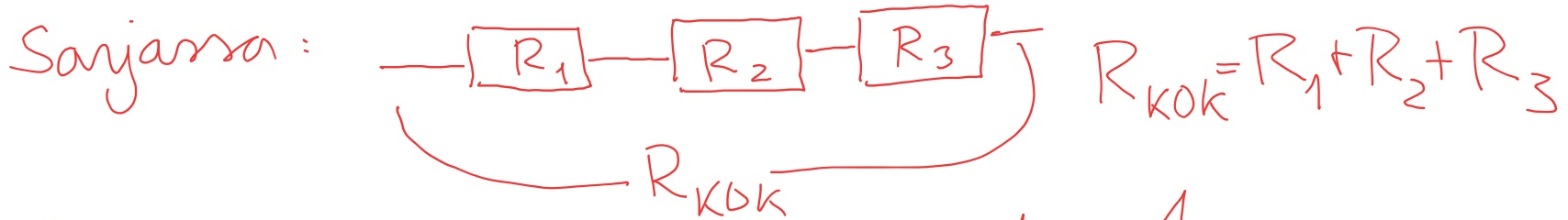

Rinnan

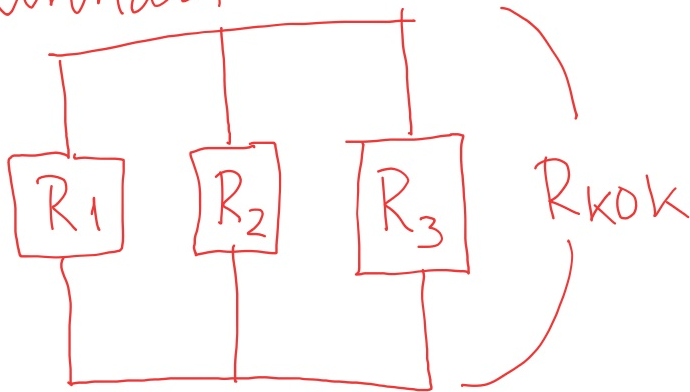

$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{R_{\text{kok}}}$$

$$R_{\text{kok}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$