

Kondensaattori ladattiin kolmella eri jännitteen arvolla. Varaus purettiin kondensaattorin kanssa sarjaan kytketyn vastuksen kautta, ja samalla mitattiin piirissä kulkeva sähkövirta ajan funktiona.

Aineisto:


3.A Mittausaineisto: Sähkövirta ajan funktiona

Mittauksessa käytettiin 3,0 V:n, 6,0 V:n ja 9,0 V:n jännitteitä. Määritä kondensaattorin kapasitanssi käyttäen mittausaineiston 3.A kolmea eri mittaussarjaa. Käy vastauksessasi läpi määrittämisen vaiheet ja saamasi lopputulos.

Kondensaattorin kapasitanssi saadaan kaavasta $C = \frac{Q}{U}$, jossa Q on kondensaattorin varaus, kun se on ladattu jännitteellä U .


Sovitetaan mittaustulokset (t, I) – koordinaatistoon.

Mittaukseen
soveltuva kytkentä:

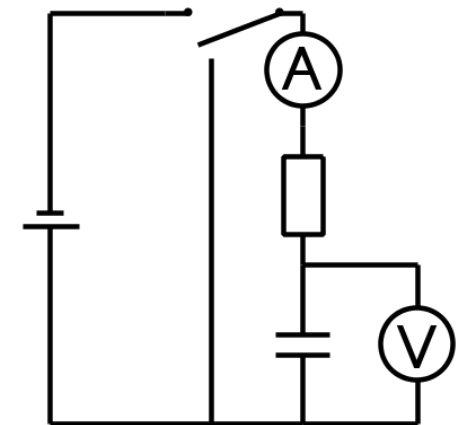


Kondensaattorin purkausvirta latausjännitteellä $U = 3,0 \text{ V}$:

GeoGebra:


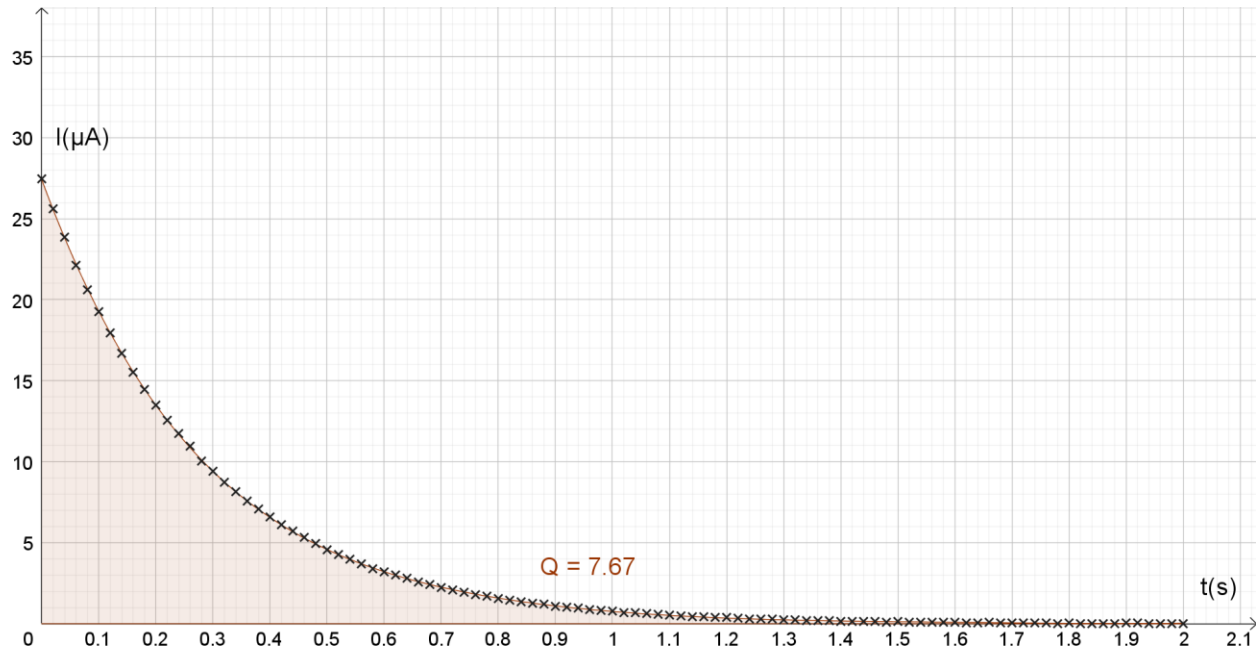


Vernier Graphical Analysis

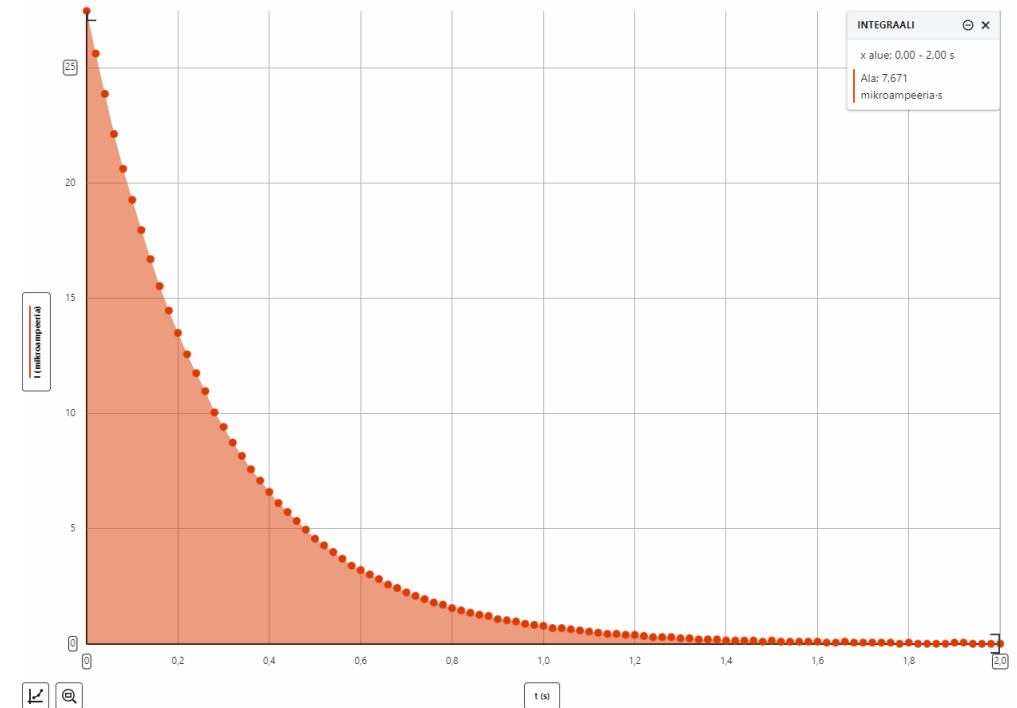



Kondensaattorin varaus saadaan käyrän ja x –akselin rajaamana fysikaalisena pinta-alana: $Q = 7,67 \mu\text{A} \cdot \text{s} = 7,67 \mu\text{C}$.

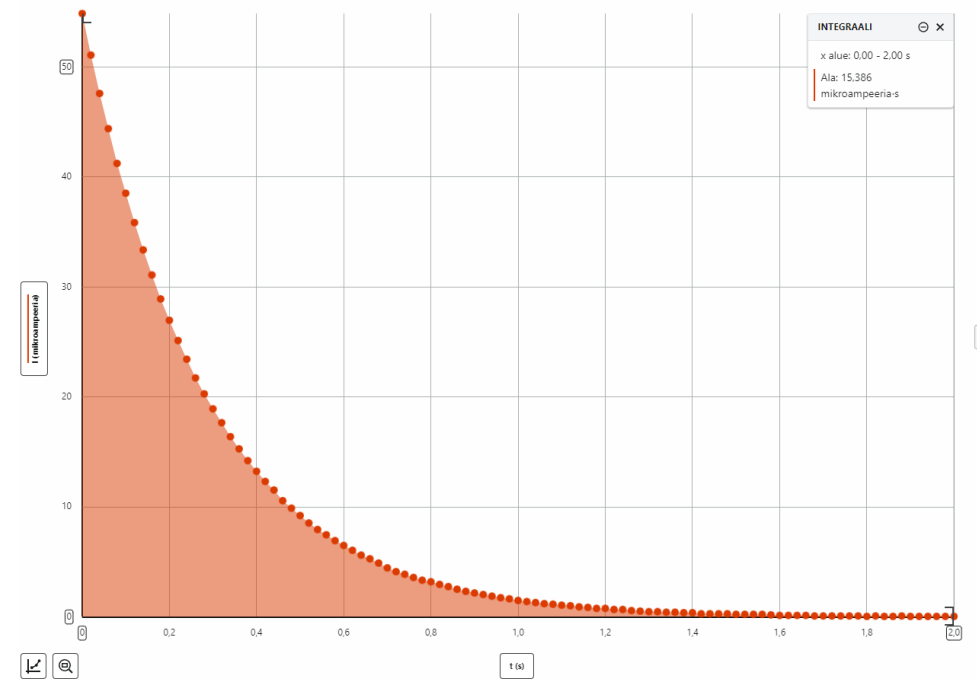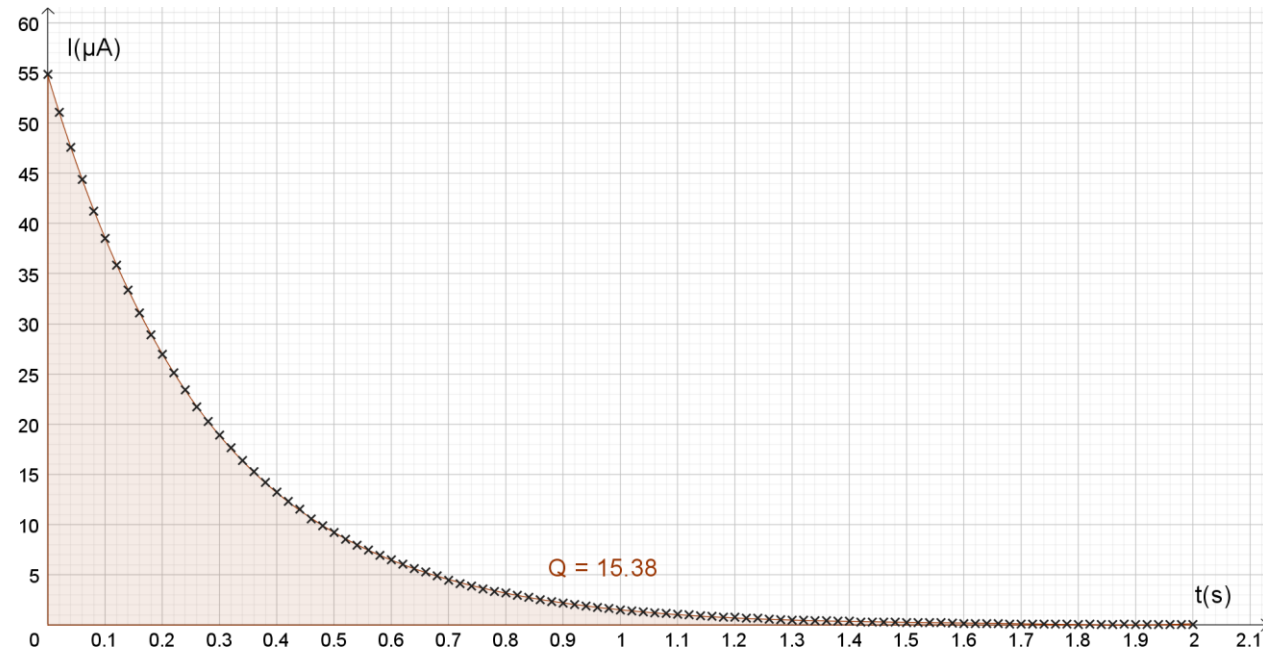Kondensaattorin purkausvirta latausjännitteellä $U = 6,0 \text{ V}$:



Kondensaattorin varaus $Q = 15,38 \mu\text{C}$.

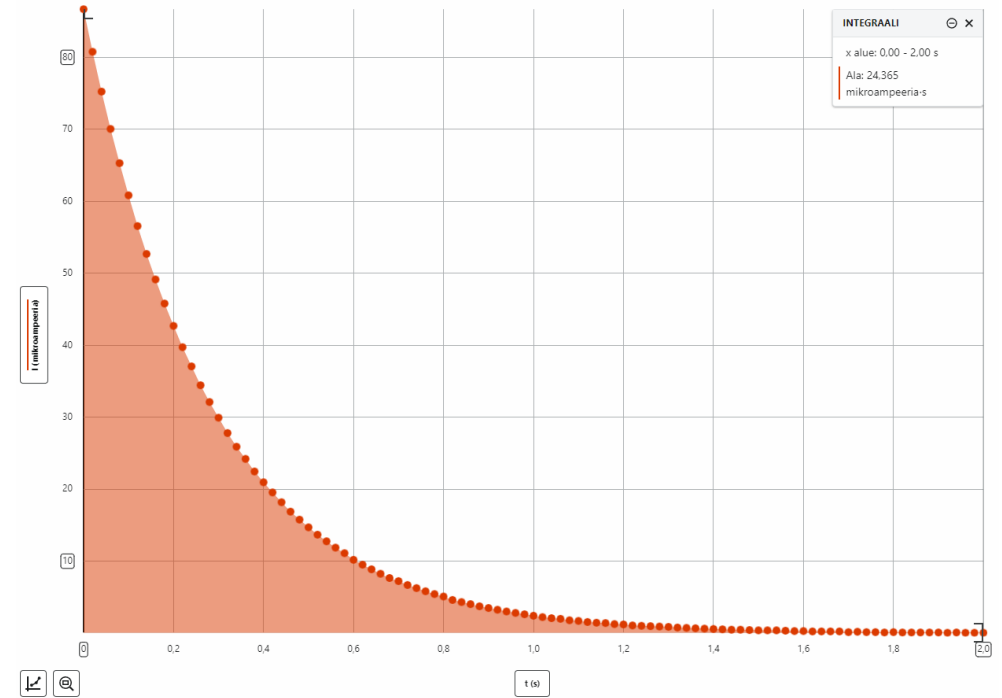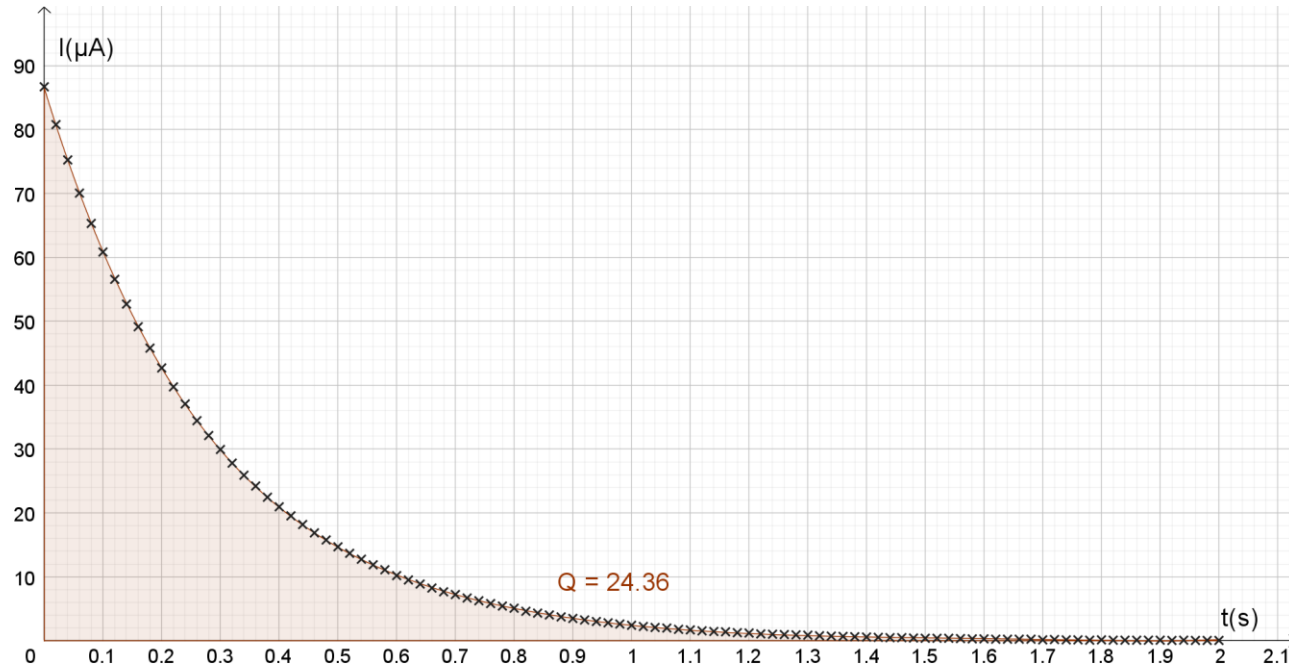Kondensaattorin purkausvirta latausjännitteellä $U = 9,0 \text{ V}$:



Kondensaattorin varaus $Q = 24,36 \text{ }\mu\text{C}$.


Tulokset taulukoituna:

$U(\text{V})$	$Q(\mu\text{C})$
3,0	7,67
6,0	15,38
9,0	24,36

Kondensaattorin varaus on suoraan verrannollinen jännitteeseen: $Q = CU$. Verrannollisuuskerroin eli kapasitanssi C saadaan siis (U, Q) –koordinaatistoon sovitettun suoran fysikaalisesta kulmakertoimesta.

$$C = 2,78 \frac{\mu\text{C}}{\text{V}} \approx 2,8 \mu\text{F}$$

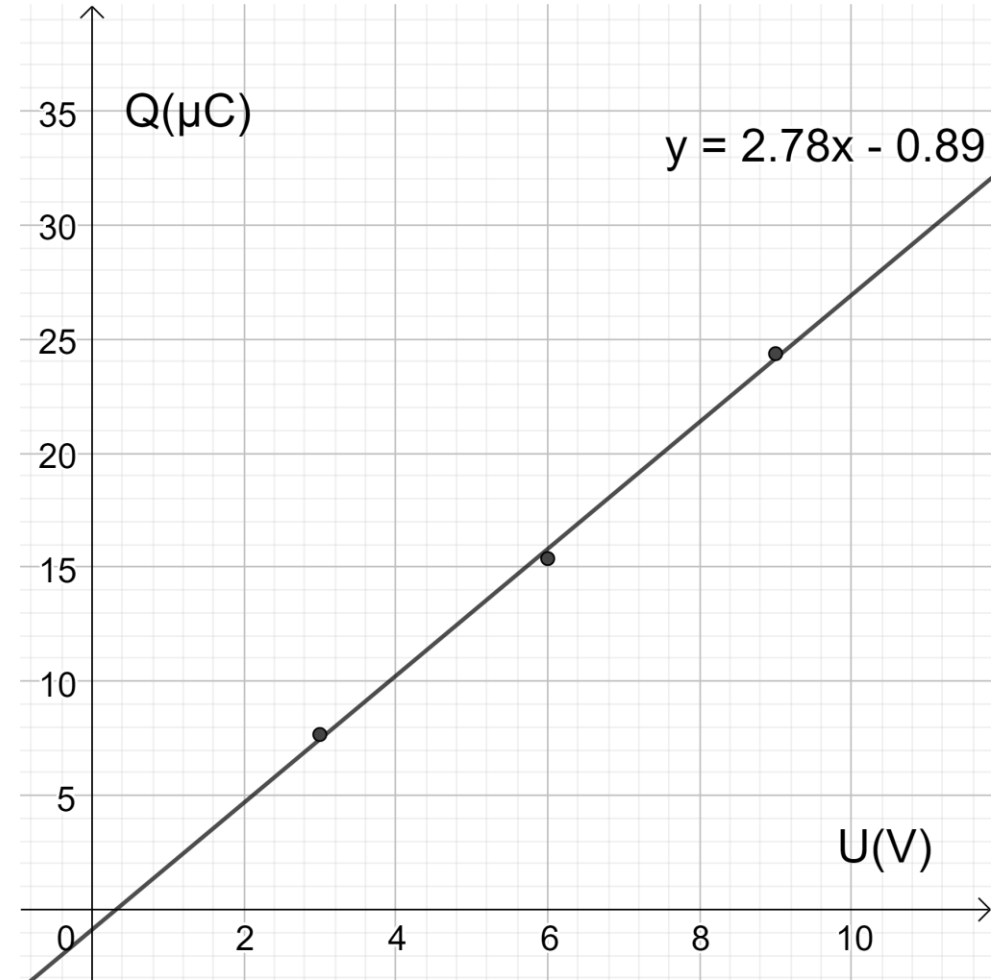Huom! Käytä graafista esitystä (sarjamittauksessa), jos se on tehtävässä mahdollista. (Keskiarvoja käyttämällä saataisiin tulos $2,6 \mu\text{F}$.)



Sovitussuoran pitäisi teoriassa mennä origon kautta. Vakiotermi kuvaa tässä mittauksen epätarkkuutta.