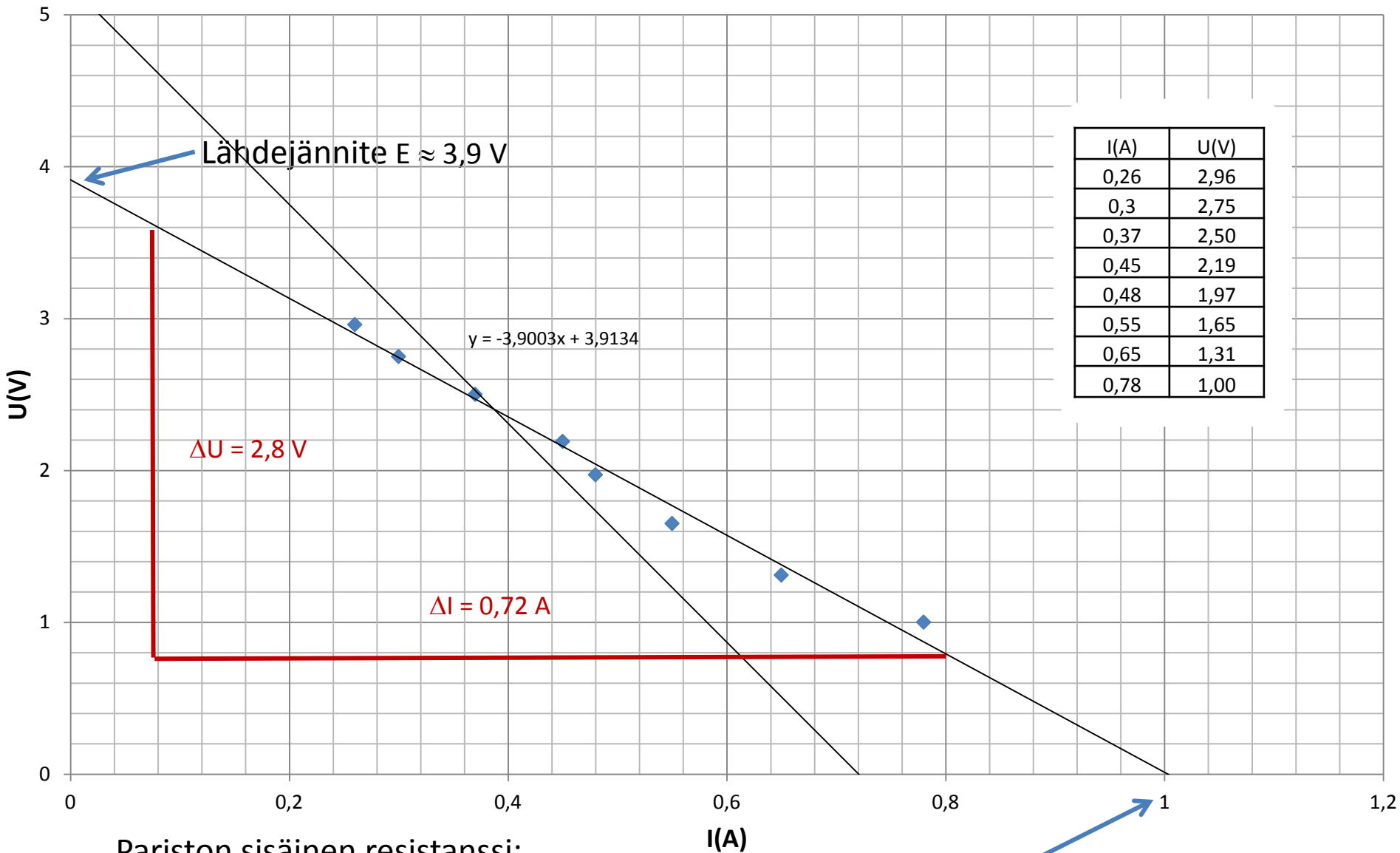


Pariston napajännitteen U riippuvuus virrasta I (mittaus 29.4.2013)



Pariston sisäinen resistanssi:

$$R_s = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{2,8 \text{ V}}{0,72 \text{ A}} \approx 3,89 \Omega \approx 3,9 \Omega$$

Oikosulkuvirta $I_{\max} \approx 1,0$ A